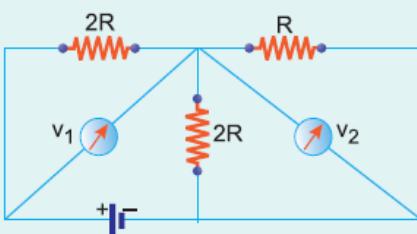


1.




R , $2R$ büyüklüklerindeki dirençlerle kurulmuş şekildeki devrede voltmetrelerden okunan değerler V_1 ve V_2 dir.

Buna göre, $\frac{V_1}{V_2}$ oranı nedir?

- A) 3 B) $\frac{5}{2}$ C) 2 D) $\frac{3}{2}$ E) 1

2.

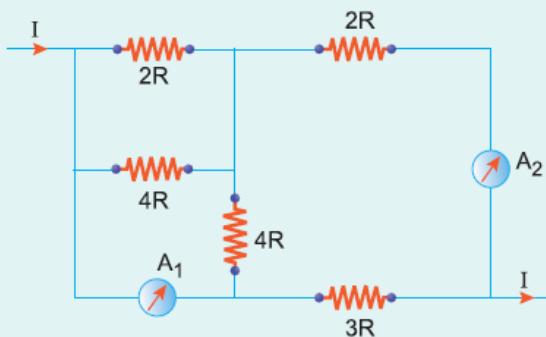


$2R$, $3R$, $4R$ büyüklüklerindeki dirençlerle kurulmuş şekildeki devre parçasından I akımı geçerken A_1 akımölçeri $5A$ gösterdiğinde A_2 akımölçeri kaç A gösterir?

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

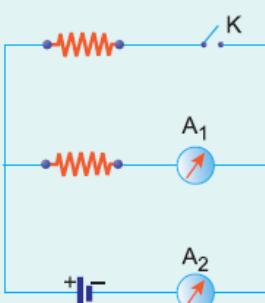3.

Şekildeki devrede K anahtarı açık iken ampermetrelerden okunan değerler A_1 ve A_2 dir.

K anahtarı kapatılırsa A_1 ve A_2 için ne söylenebilir? (Üretecin iç direnci ihmal ediliyor.)




- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| <u>A_1</u> | <u>A_2</u> |
| A) Artar | Artar |
| B) Azalır | Artar |
| C) Azalır | Değişmez |
| D) Değişmez | Azalır |
| E) Değişmez | Artar |

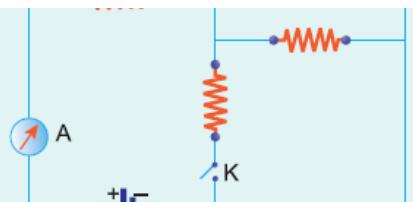4.

Şekildeki devrede dirençler özdeş, üretecin iç direnci




önemsizdir. K ve L anahtarları açık iken A ampermeterinden geçen akım i_1 , K ve L kapalı iken i_2 dir.
Buna göre, $\frac{i_1}{i_2}$ oranı nedir?



- A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{5}{2}$ C) $\frac{2}{3}$ D) $\frac{1}{3}$ E) $\frac{1}{4}$

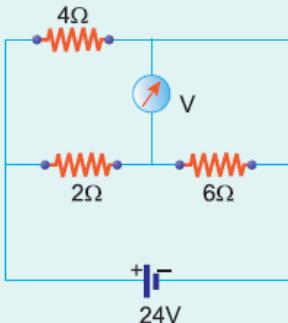
5. Şekildeki devrede dirençlerin büyütükleri 2Ω , 4Ω , 6Ω dur.

Üretecin uçları arasındaki potansiyel fark $24V$ olduğuna göre, V voltmetresi kaç voltu gösterir?



- A) 6 B) 12 C) 18 D) 20 E) 24

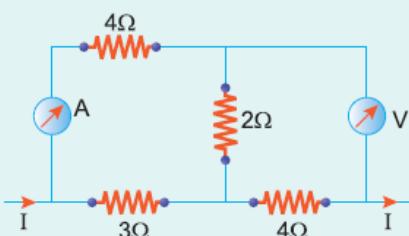6. Şekildeki devre parçasından I akımı geçerken A akımları 2A gösterdiği-ne göre V voltmetresi kaç voltu gösterir?



- A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32