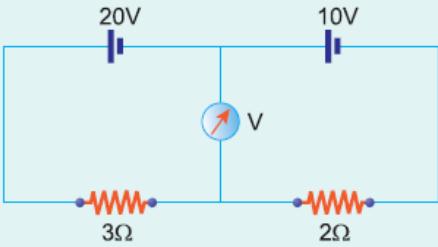



- 1.** Uçları arasındaki potansiyel farklar 20V ve 10V olan üreteçler, büyütükleri 3Ω ve 2Ω olan dirençlere şekilde gibi bağlanmıştır.



Buna göre, voltmetre kaç volt gösterir? (Üreteçlerin iç dirençleri önemsizdir.)

- A) 7 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

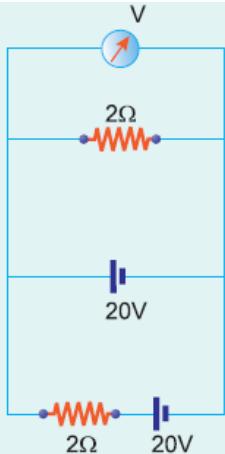- 2.** İç dirençleri önemsiz, elektromotor kuvvetleri 20V olan üreteçler ile büyütükleri 2Ω olan dirençlerden kurulmuş şekildeki elektrik devresinde voltmetre kaç voltu gösterir?



- A) 5 B) 10 C) 20 D) 30 E) 40

- 3.** Şekildeki pilin elektromotor kuvveti 40V, iç direnci 2Ω dur.




K noktasından L ye akan akımın şiddeti 3A olduğuna ve K noktasının potansiyeli 75V olduğuna göre, L naktı kaç V tur?

- A) 17 B) 35 C) 40 D) 58 E) 64

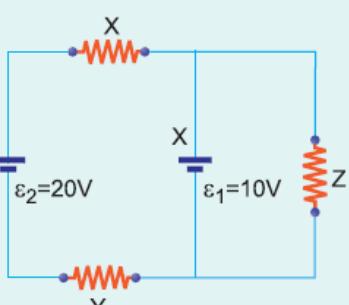- 4.** İç dirençleri önemsenmeyen üreteçler ve özdeş X, Y, Z dirençleriyle şekildeki devre kurulmuştur. X ten geçen akım i_X , Y den geçen i_Y , Z den geçen de i_Z dir.


Buna göre, i_X , i_Y , i_Z arasında ki ilişki nedir?



- A) $i_X > i_Y > i_Z$ B) $i_X = i_Y > i_Z$ C) $i_Y > i_Z > i_X$
D) $i_Z > i_X = i_Y$ E) $i_Z = i_Y = i_X$

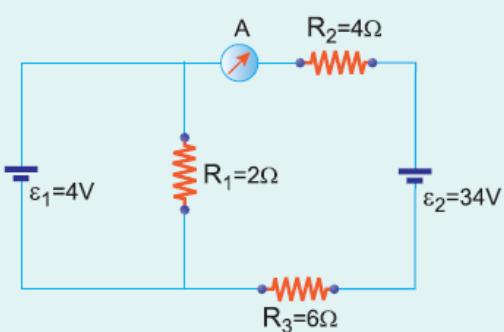
5. İç direnci önemsenmeyen üreteçlerle şekildeki devre kurulmuştur.

Buna göre, ampermertenin gösterdiği değer kaç A dir?



- A) 2 B) $\frac{5}{2}$ C) 3 D) 4 E) 6

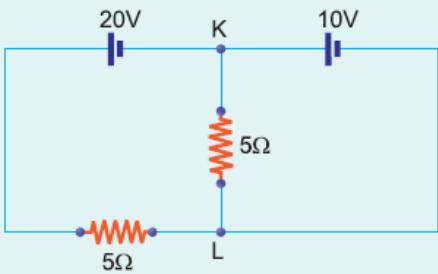6. Uçları arasındaki potansiyel farklar 20V, 10V olan üreteçler ve büyülükleri 5Ω olan dirençlerle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde K ile L noktaları arasındaki potansiyel fark kaç volttur?



- A) 0 B) 5 C) 10 D) 20 E) 40