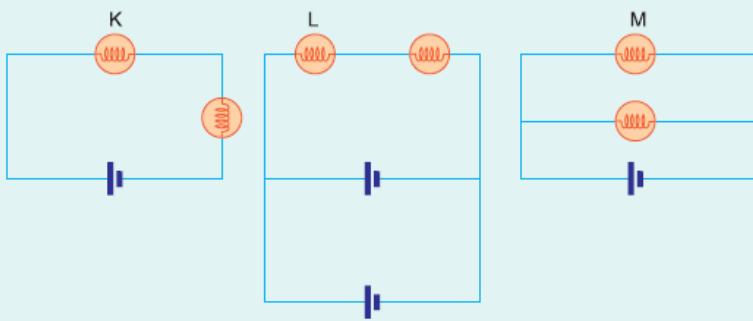


1.



Özdeş üreteçlerle ve özdeş lambalarla kurulan şekildeki elektrik devrelerinde K, L, M lambalarının parlaklıkları P_K , P_L , P_M dir.


Buna göre, P_K , P_L , P_M büyüklüklerine göre nasıl sıralanır?
(Üreteçlerin iç direnci önemsizdir.)

- A) $P_K > P_L > P_M$ B) $P_K > P_M > P_L$ C) $P_K = P_M > P_L$
D) $P_M > P_L = P_K$ E) $P_M > P_L > P_K$

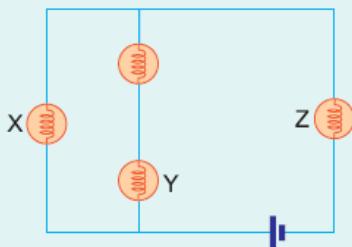2.

Özdeş lambalarla kurulan şekildeki devrede X, Y, Z lambalarının parlaklıkları P_X , P_Y , P_Z dir.

Buna göre, P_X , P_Y , P_Z arasındaki ilişki nedir?




- A) $P_X > P_Y > P_Z$ B) $P_X = P_Z > P_Y$ C) $P_X = P_Y = P_Z$
D) $P_Z > P_X > P_Y$ E) $P_Z > P_Y > P_X$

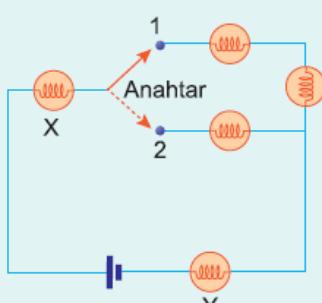3.

Özdeş lambalarla kurulan şekildeki devrede X ve Y lambaları ışık vermektedir.

Anahtar 1 konumundan 2 konumuna getirilirse, X ve Y lambalarının parlaklıği için ne söylenebilir?




- | X | Y |
|-------------|----------|
| A) Artar | Artar |
| B) Artar | Azalır |
| C) Azalır | Artar |
| D) Değişmez | Artar |
| E) Değişmez | Değişmez |

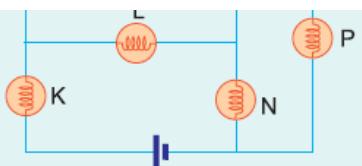4.

Şekildeki devredeki lambalar özdeştir.



Buna göre, en parlak yanın
lamba hangisidir?




- A) K B) L C) M D) N E) P

5. Özdeş lambalarla kurulmuş şekildeki devrede X lambasının parlaklığı yalnız K anahtarını kapatıldığında P_K , yalnız L anahtarını kapatıldığında P_L oluyor.


Buna göre, $\frac{P_K}{P_L}$ oranı kaçtır?

(Üreteçlerin iç direnci önemsizdir.)

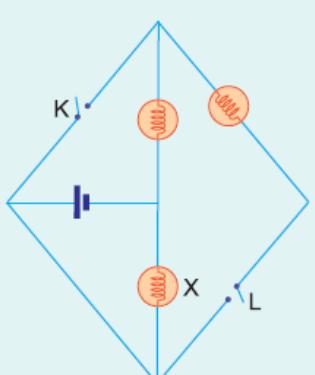

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) 2 E) 4

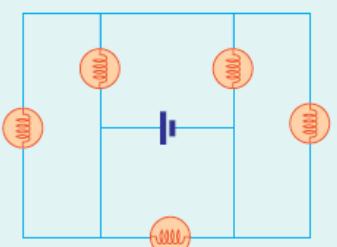6. Özdeş lambalarla kurulmuş şekildeki devrede ışık şiddeti eşit lamba sayısı kaçtır?



- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5