
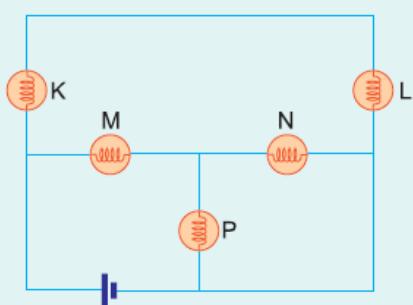


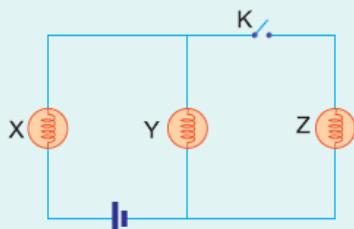- 1.** Özdeş lambalarla kurulan şekildeki devrede en parlak yanın lamba hangisidir?



- A) K B) L C) M D) N E) P


- 2.** Şekildeki devrede K anahtarı açık iken X ve Y lambalarının parlaklıkları P_X ve P_Y dir.
K anahtarı kapatılırsa P_X ve P_Y için ne söylenebilir?



$$\underline{P_X} \quad \underline{P_Y}$$


- | | |
|-------------|----------|
| A) Artar | Azalır |
| B) Değişmez | Azalır |
| C) Değişmez | Değişmez |
| D) Azalır | Değişmez |
| E) Artar | Değişmez |

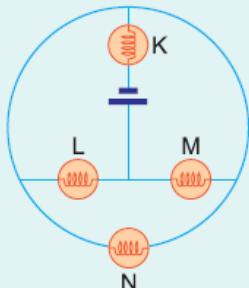- 3.** Özdeş lambalarla kurulan şekildeki devrede K, L, M, N lambalarından hangileri aynı parlaklıktta yanar?




- A) K ve L B) K ve M C) L ve M
D) K ve N E) L, M ve N

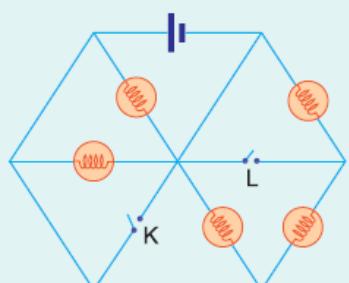- 4.** Şekildeki elektrik devresinde K ve L anahtarları açıktır.
Buna göre en fazla kaç lambanın ışık şiddeti birbirine eşittir?



- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

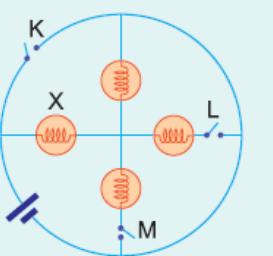
- 5.** Şekildeki devrede K, L, M anahtarları açık iken X lambası ışık vermektedir. Buna göre, K, L, M anahtarlarından hangisi kapatılırsa, X lambasının parlaklığı artar?



- A) Yalnız K B) Yalnız L C) Yalnız M
D) K ya da L E) L ya da M

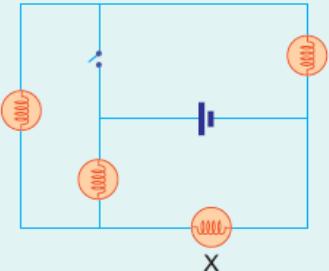- 6.** Özdeş lambalarla kurulmuş şekildeki devrede X lambasının gücü anahtar açıkken P_1 , kapalıken P_2 dir.

Buna göre, $\frac{P_1}{P_2}$ oranı kaçtır?



- A) $\frac{1}{16}$ B) $\frac{3}{16}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{9}{25}$ E) $\frac{3}{4}$