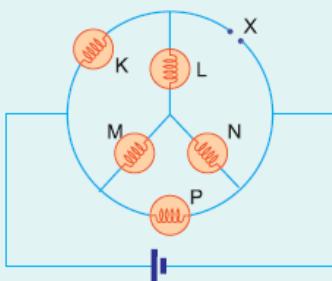


- 1.** İç direnci önemsenmeyen üreteç ve özdeş lambalarla kurulan şekildeki devrede tüm lambalar ışık vermektedir.


X anahtarı kapatılırsa K, L, M, N, P lambalarından hangisinin parlaklığı azalır?



- A) K B) L C) M D) N E) P

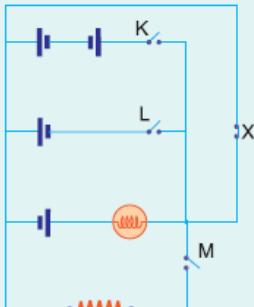- 2.** Özdeş üreteçlerle kurulmuş şekildeki devrede X anahtarı kapalı; K, L, M anahtarları açık iken lamba ışık vermektedir.


X anahtarı açıldıktan sonra hangi anahtar kapatılırsa lambanın ışık şiddeti artar?



- A) Yalnız K B) Yalnız L C) K ya da L
D) L ya da M E) K ya da L ya da M

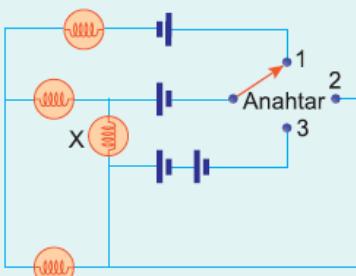
- 3.** Özdeş lambalarla kurulan şekildeki elektrik devresinde üreteçler özdeş, iç dirençleri önemsizdir. X lambasının parlaklığı, anahtar 1 konumunda iken P_1 , 2 konumunda iken P_2 , 3 konumunda iken P_3 tür.

Buna göre, P_1 , P_2 , P_3 arasındaki ilişki nedir?




- A) $P_1 > P_2 > P_3$ B) $P_1 > P_3 > P_2$ C) $P_2 > P_3 > P_1$
D) $P_2 = P_3 > P_1$ E) $P_3 > P_1 > P_2$

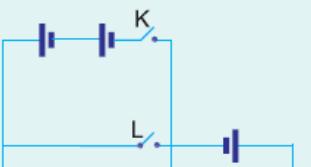- 4.** İç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteçlerle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde lambanın ışık şiddeti; yalnız K anahtarı kapatıldığında I_K ,



yalnız L kapatıldığında I_L , yalnız M kapatıldığında I_M oluyor.

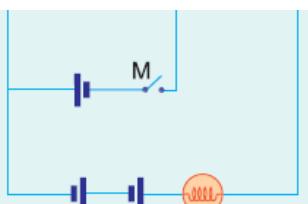
Buna göre, I_K , I_L , I_M arasındaki ilişki nedir?



- A) $I_K = I_L = I_M$ B) $I_K > I_L > I_M$ C) $I_K > I_M > I_L$
 D) $I_L > I_K > I_M$ E) $I_M > I_L > I_K$

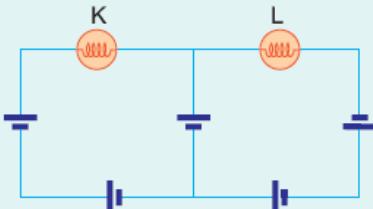
5. İç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteçlerle kurulan şekildeki devrede K ve L lambaları özdeştir.

Buna göre, lambaların parlaklıkları oranı $\frac{P_K}{P_L}$ kaçtır?



- A) $\frac{1}{16}$ B) $\frac{1}{9}$ C) $\frac{1}{4}$ D) 4 E) 8

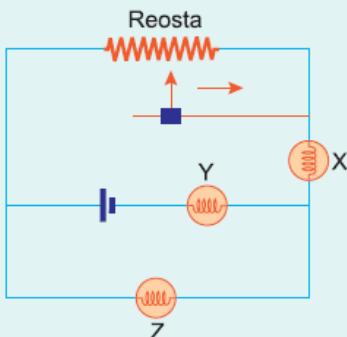6. Şekildeki devrede X, Y, Z lambalarının parlaklıkları P_X , P_Y , P_Z dir. Reosta sürgüsü ok yönünde çekilirse P_X , P_Y , P_Z için ne söylenebilir?



- | P_X | P_Y | P_Z |
|-----------|--------|----------|
| A) Artar | Artar | Azalır |
| B) Azalır | Artar | Azalır |
| C) Azalır | Azalır | Artar |
| D) Azalır | Artar | Değişmez |
| E) Azalır | Azalır | Değişmez |