

- 1.** Bir alternatif akım devresinde $R = 20 \Omega$ luk dirençte 2000 watt güç harcanmaktadır.

Buna göre, devrenin etkin gerilim değeri kaç Volttur?

- A) 50 B) 75 C) 100 D) 200 E) 250

- 2.** Bir alternatif akım devresinde bulunan direncin üzerindeki gerilimin denklemi $V = V_{\max} \sin \omega t$ dir. Direncin üzerindeki gerilimin maksimum değeri 2 V, gerilimin değerinin sıfır olduğu andan $1/300$ s sonraki değeri ise 1 V tur.

Buna göre, kaynağın açısal frekansı kaç rad/s dir?

$$\left(\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}, \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

- A) $\pi/6$ B) $\pi/2$ C) π D) 5π E) 50π

- 3.** Bir alternatif akım kaynağının ürettiği emk nin denklemi $\varepsilon = 10\sqrt{2} \sin 2\pi t$ dir.


Kaynak ile değeri $R = 10 \Omega$ olan direnç beslendiğine göre, emk nin değeri sıfır olduğu andan $1/8$ s sonra dirençten geçen akımın anlık değeri kaç A dir?

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) 2 D) $\sqrt{6}$ E) $2\sqrt{2}$

- 4.** Bir direnç ile şekildeki devre kuruluyor.

Buna göre,

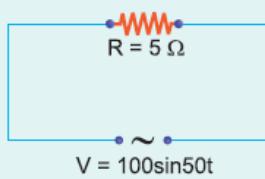- I. Devrenin etkin akım değeri 20 A dir.



- II. R direncinin gücü 1000 wattır.

- III. Alternatif akımın frekansı 50 Hz dir.


yargılardan hangileri doğrudur? ($\pi = 3$)

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

- 5.** Saf direnci önemsiz bir akım makarası şeklindeki gibi bir devreye bağlıyor.

Buna göre,

- I. İndüktif direnç 4Ω dur.

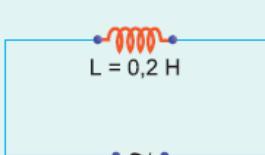

- II. Akımın frekansı 50 Hz dir.

- III. Etkin akım $8\sqrt{2}$ A dir.

yargılardan hangileri doğrudur? ($\pi = 3$)

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I ve III


E) I, II ve III

6.

Bir sığaç ile şekildeki devre kuruluyor.

Buna göre,

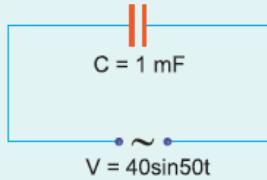- I. Kapasitif direnç 20Ω dur.
- II. Sığaçın üzerindeki maksimum gerilim $40 V$ tur.
- III. Etkin akım $\sqrt{2} A$ dır.



yargılarından hangileri doğrudur? ($\pi = 3$)

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II


D) I ve III

E) I, II ve III

7.

Şekildeki alternatif akım devresinde empedans kaç ohm dur?

(Bobinin saf direnci ihmal edilecektir.)

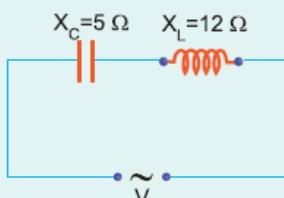

A) 7


B) 12

C) 13

D) 17

E) $20\sqrt{2}$

8.

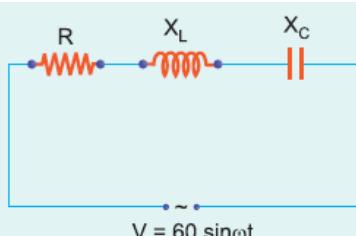

Şekildeki alternatif akım devresinin empedansı 10Ω dur.

Buna göre, devreden geçen etkin akımın değeri kaç amperdir?

A) 1


B) 3

C) $3\sqrt{2}$

D) 6

E) $6\sqrt{2}$

9.

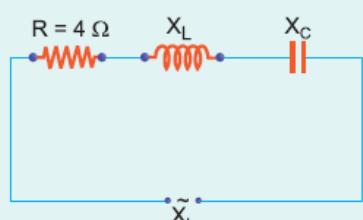

Şekildeki alternatif akım devresinde empedans 5Ω dur.

Buna göre,


- I. $X_L > X_C$
- II. $X_C > X_L$
- III. $X_L > 2X_C$

... \wedge C \wedge L

ilişkilerinden hangileri doğru olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

10.

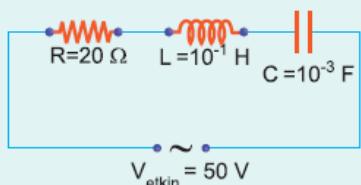

Şekildeki RLC devresinde AC gerilimin etkin değeri 50 V, açısal frekans $\omega = 50 \text{ rad/s}$ dir.


Buna göre,

- I. Bobinin indüktansı 5Ω dur.
II. Devre rezonans haldedir.
III. Kondensatörün kapasitansı 20Ω dur.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

11.

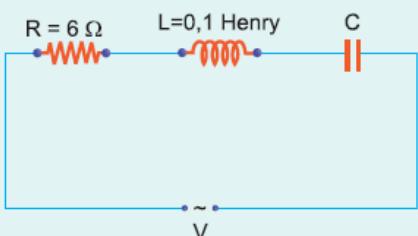


Şekildeki alternatif akım devresinde açısal frekans $w = 100 \text{ rad/s}$ dir ve devre rezonans haldedir.

Buna göre, C kaç Farad olur?

- A) 10^{-4} B) 10^{-3} C) 10^{-2} D) 10^{-1} E) 1

12.

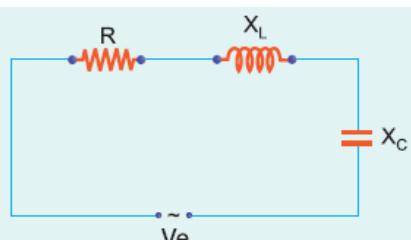

Şekildeki alternatif akım devresinde etkin gerilim sabit tutularak frekans artırılırsa;

- I. Bobinin indüktansı artar.
II. Kondensatörün kapasitansı azalır.
III. R değeri artar.

yargılarından hangileri doğru olur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

www.supersoru.com

Cevaplar :

1)D, 2)E, 3)A, 4)B, 5)D, 6)E, 7)A, 8)C, 9)E, 10)C, 11)B, 12)B,